

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
KATEDRA ELEKTROTECHNIKY A MECHATRONIKY

Meranie na jednosmernom motore

Meranie č. 4

Meno a priezvisko:

Skupina:

Akademický rok:

1 Úvod

Vo všeobecnosti vlastnosti všetkých jednosmerných motorov sú popísané ich charakteristikami. Parametrom je tvrdé sietové napätie $U_a = \text{konšt}$. Spravidla meriame charakteristiky pri nominálnom napätií $U = U_{aN} = \text{konšt}$.

Najčastejšie používané charakteristiky jednosmerných strojov:

- Mechanická charakteristika $\omega_m = f(M)$ pri $U_a, I_b = \text{konšt}$.
- Momentová charakteristika $M = f(I_a)$ pri $U_a, I_b = \text{konšt}$.
- Rýchlosná charakteristika $\omega_m = f(I_a)$ pri $U_a, I_b = \text{konšt}$.
- Regulačná charakteristika¹ $I_b = f(I_a)$ pri $U_a, \omega_m = \text{konšt}$.

Merania vykonáme na jednosmernom motore s cudzím budením (JMCB), pričom z výrobného štítku motora určíme:

a) nominálny výkon:

$$P_N =$$

b) nominálne napätie kotvy motora:

$$U_{aN} =$$

c) nominálne napätie budenia motora:

$$U_{bN} =$$

d) nominálne otáčky motora:

$$n_N =$$

e) nominálny prúd kotvy motora:

$$I_{aN} =$$


f) nominálny prúd budenia motora:

$$I_{bN} =$$

¹Regulačná charakteristika nemá zmysel pre sériový motor

2 Zaťažovanie JSCB – prirodzená charakteristika

Motor spojený s dynamometrom zapojíme podľa schémy na Obr. 1.

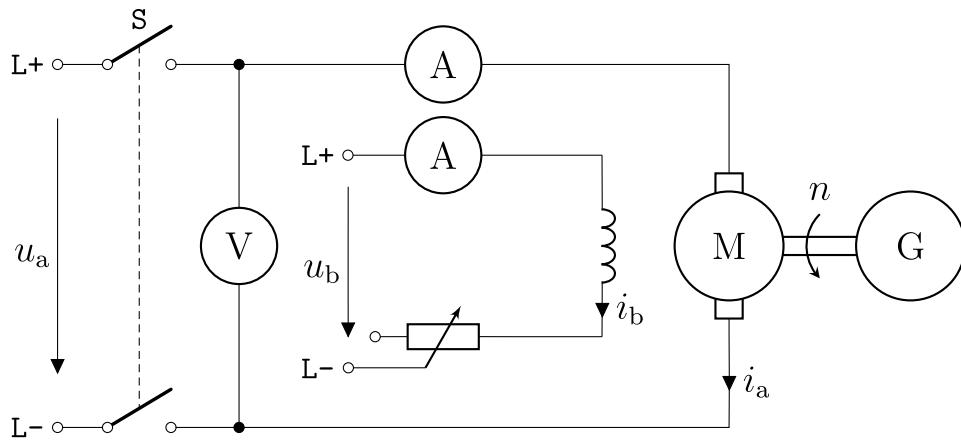

Obr. 1: Schéma zapojenia – zaťažovanie motora s cudzím budením

Pri zniženom napäti skontrolujeme zhodnosť zmyslu otáčania dynamometra G a meraňého motora M. Dynamometrom roztočíme sústavu na nominálnu mechanickú uhlovú rýchlosť ω_N meraného motora. Budením nastavíme napätie na kotve motora na hodnotu napäcia zdroja, na ktorú budeme motor pripájať (napäcia musia mať rovnakú polaritu). Tým vylúčime prúdový náraz pri zapnutí. Počas merania udržujeme budiaci prúd motora a napäcie kotvy na konštantnej hodnote. Meraný motor zaťažíme dynamometrom asi na $M_p \approx 1,2 M_N$. Zatažovací moment znižujeme približne po $0,2 M_N$ až do nuly. Pri každej hodnote momentu odčítame prúd kotvy I_a a otáčky n . Namerané hodnoty zapisujeme do Tab. 1. Rýchlosná charakteristika nameraná pri U_{aN} a I_{bN} sa nazýva *prirodzená charakteristika* motora.

Tab. 1: Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

$U_{aN} =$ (V)			$I_{bN} =$ (A)			
n (1/min)	I_a (A)	M (Nm)	ω_m (1/s)	P_1 (W)	P_2 (W)	η (-)

Z nameraných hodnôt vypočítame:

a) mechanickú uhlovú rýchlosť:

$$\omega_m = \frac{2\pi n}{60} = \frac{n}{9,55} = \quad (1)$$

b) príkon motora:

$$P_1 = U_a I_a + U_{bN} I_{bN} = \quad (2)$$


c) mechanický výkon motora:

$$P_2 = M \omega_m = \quad (3)$$

d) účinnosť motora:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \quad (4)$$

Vypočítané hodnoty zapisujeme do Tab. 1. Priebeh momentovej charakteristiky zakreslíme do rastra na Obr. 2 a priebeh rýchlosnej charakteristiky (RCH) do rastra na Obr. 3.

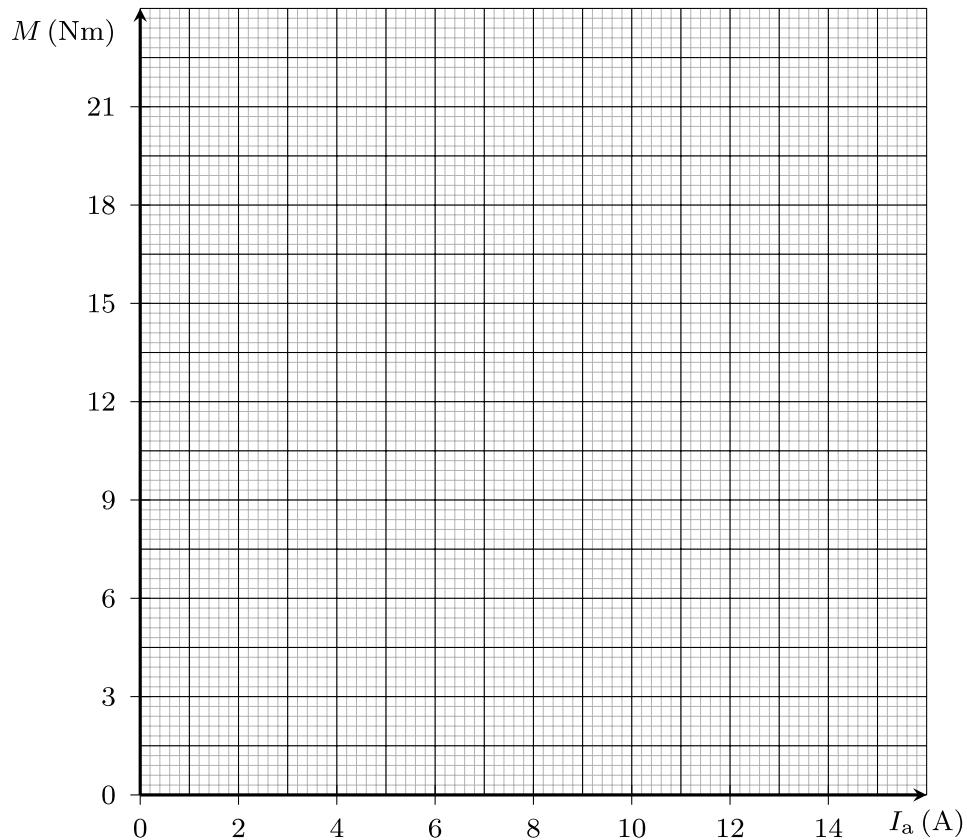

Obr. 2: Momentová charakteristika cudzobudeného motora

3 Zaťažovanie JMCB pri zníženom napäti

Schéma zapojenia zostáva tak ako je to na Obr. 1. Počas merania sú budiaci prúd I_b motora a napätie kotvy U_a konštantné. Pri zníženom napäti meraný motor zaťažíme dynamometrom asi na $M_p \approx 1,2 M_N$. Zatažovací moment znižujeme približne po $0,2 M_N$ až do nuly. Pri každej hodnote momentu odčítame prúd kotvy I_a a zmeriame otáčky motora n . Meranie urobíme pre $U_a \approx 0.95 U_{aN}$ a $U_a \approx 0.90 U_{aN}$. Namerané a vypočítané hodnoty zapisujeme do Tab. 2 a Tab. 3. Priebehy rýchlostných charakteristík (RCH) pri zníženom napäti vynesieme graficky do rastra na Obr. 3.

Tab. 2: Meranie pri zníženom napájacom napäti

	$U_a =$	(V)		$I_b =$	(A)		
n (1/min)							
ω_m (1/s)							
I_a (A)							
M (Nm)							

Tab. 3: Meranie pri zníženom napájacom napäti

	$U_a =$	(V)		$I_b =$	(A)		
n (1/min)							
ω_m (1/s)							
I_a (A)							
M (Nm)							

4 Zaťažovanie JMCB pri zníženom budení


Meranie urobíme na motore pri nominálnom napájacom napäti U_{aN} a zníženom budiacom prúde $I_b < I_{bN}$. Schéma zapojenia taká istá, ako je uvedená na Obr. 1. Počas každého merania sú budiaci prúd motora I_b a napätie kotvy $U_a = U_{aN}$ udržujú konštantné. Pri zníženom budiacom prúde meraný motor zatažíme asi na hodnotu $M_p \approx 1,2 M_N$. Zatažovací moment znižujeme približne po $0,2 M_N$ až do nuly. Pri každej hodnote momentu odčítame prúd kotvy I_a ako aj otáčky motora n . Zmeriame dva priebehy rýchlostných charakteristík. Pri budiacom prúde $I_b \approx 0,9 I_{bN}$ a $I_b \approx 0,8 I_{bN}$. Hodnoty nameraných veličín zapisujeme do Tab. 4 a Tab. 5. Priebehy rýchlostných charakteristík (RCH) nameraných pri zníženom budení vynesieme graficky do rastra na Obr. 3.

Tab. 4: Meranie pri zníženom budení

	$U_a =$	(V)		$I_b =$	(A)		
n (1/min)							
ω_m (1/s)							
I_a (A)							
M (Nm)							

Tab. 5: Meranie pri zníženom budení


	$U_a =$	(V)		$I_b =$	(A)		
n (1/min)							
ω_m (1/s)							
I_a (A)							
M (Nm)							

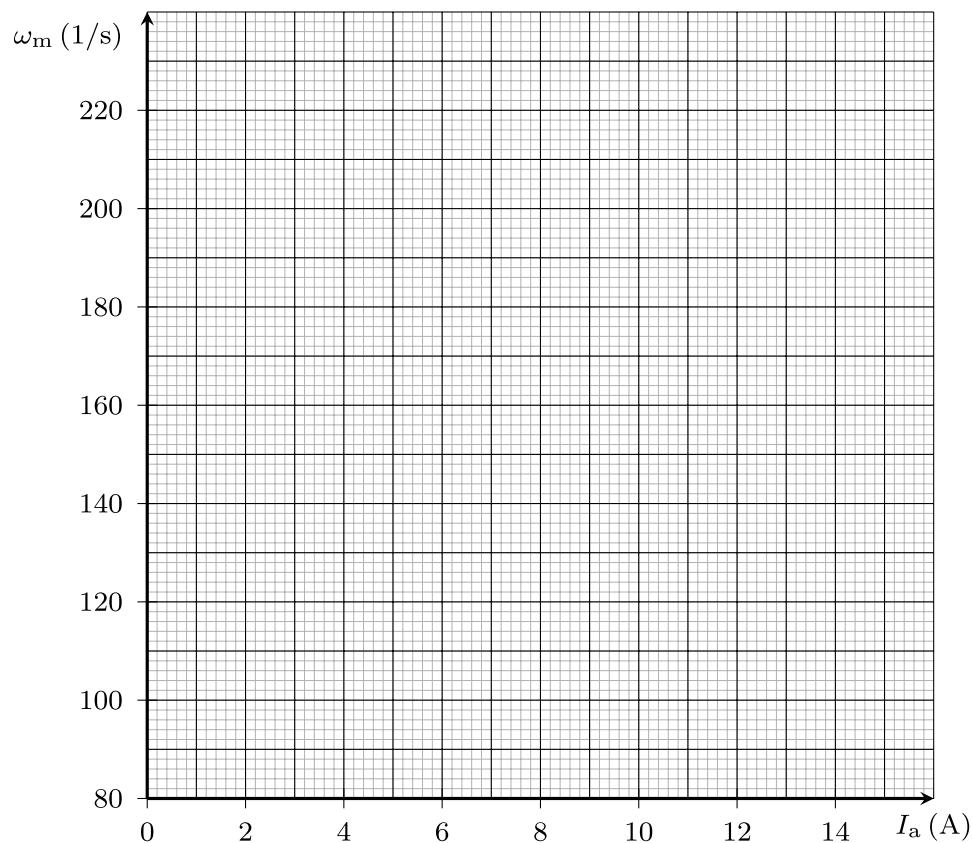


Obr. 3: Namerané rýchlosťné charakteristiky cudzobudeneho motora

Charakteristiky JMCB


Na Obr. 4 až 7 sú zobrazené základné charakteristiky DC motora s cudzím budením.

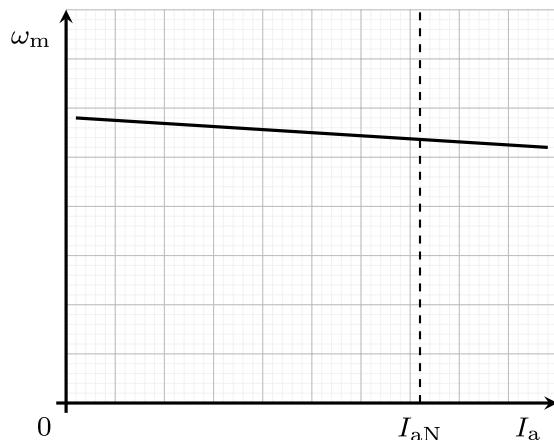


Obr. 4: Rýchlosná charakteristika

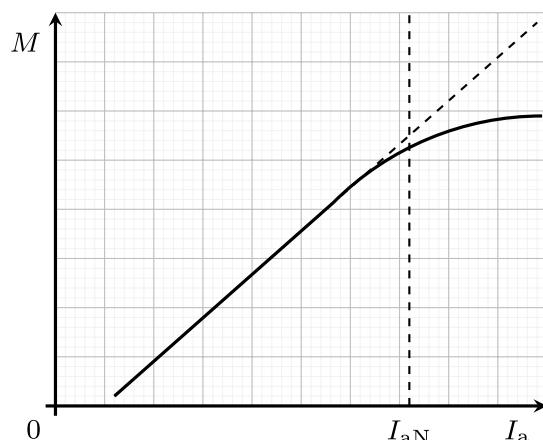

Obr. 5: Momentová charakteristika

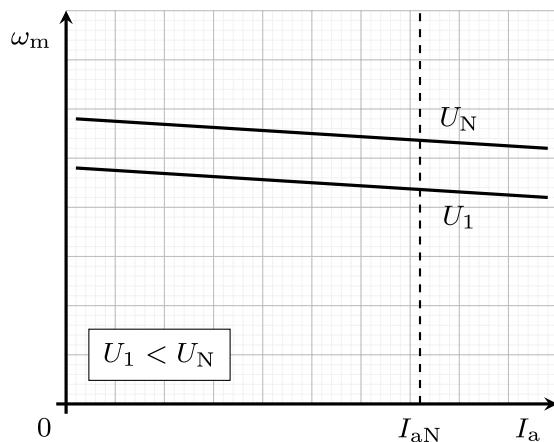

Obr. 6: RCH pri zníženom napätí

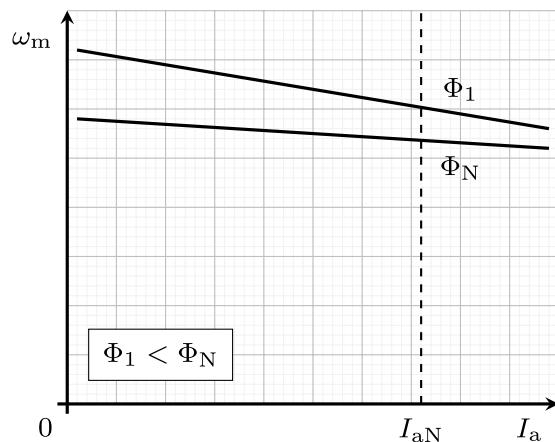

Obr. 7: RCH pri zníženom budení

Poznámka o úprave

Tento dokument vznikol ako revízia pôvodného dokumentu:

Názov: **Návody na cvičenia z elektrických strojov**
 Autori: prof. Ing. Pavel Záskalický, CSc., Ing. Ján Kaňuch, PhD.
 Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach
 Rok: 2016
 ISBN: 978-80-553-2579-8

Revízia zahŕňa opravy chýb a malé úpravy obsahu pôvodného dokumentu.